




smart
hauss

ESQUEMA UNIFILAR Y MULTIFILAR


ESQUEMA UNIFILAR

En representaciones cuyos conductores y mecanismos s en repetitivos de forma generalizada, se hace necesaria una simplificación simbólica de la instalación. Para ello, se recurre a los esquemas unifilares, que sobre un mismo trazo un conductor es capaz de incorporar una línea polifásica. Veamos un ejemplo:

ESQUEMA MULTIFILAR

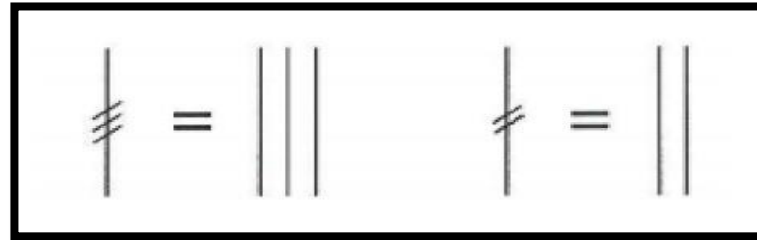

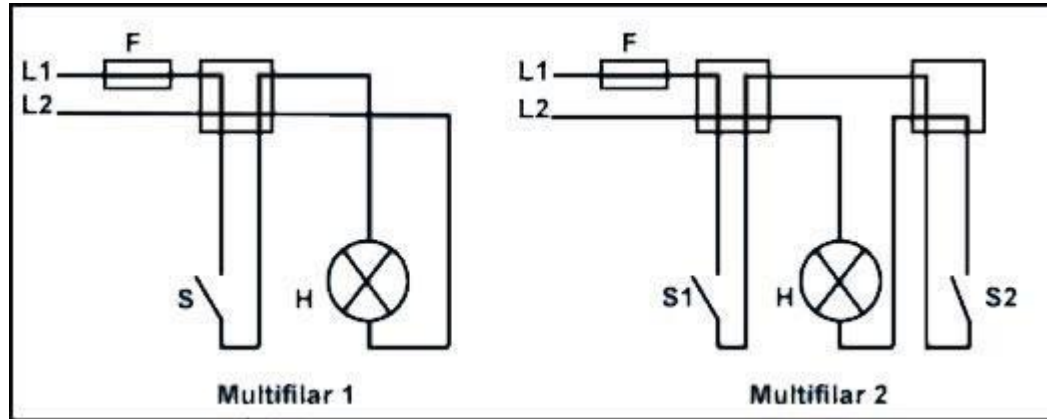En los cuales, se indican todos los conductores y mecanismos que intervienen en la instalación eléctrica. El conocimiento adecuado de la simbología, permitirá una interpretación correcta del esquema.



LEYENDA



Medidor eléctrico



Tubería en el techo



Tablero de
distribución



Tubería en piso



Centro de luz



Número de conductores
que pasas por una
tubería



Braquete (en pared)



Interruptor simple



Spot light



Interruptor doble



Caja de paso



Interruptor triple



Tomacorriente



Interruptor de
conmutación simple



Pulsador de timbre



Interruptor de
conmutación doble





Timbre, zumbador



Interruptor de
conmutación triple

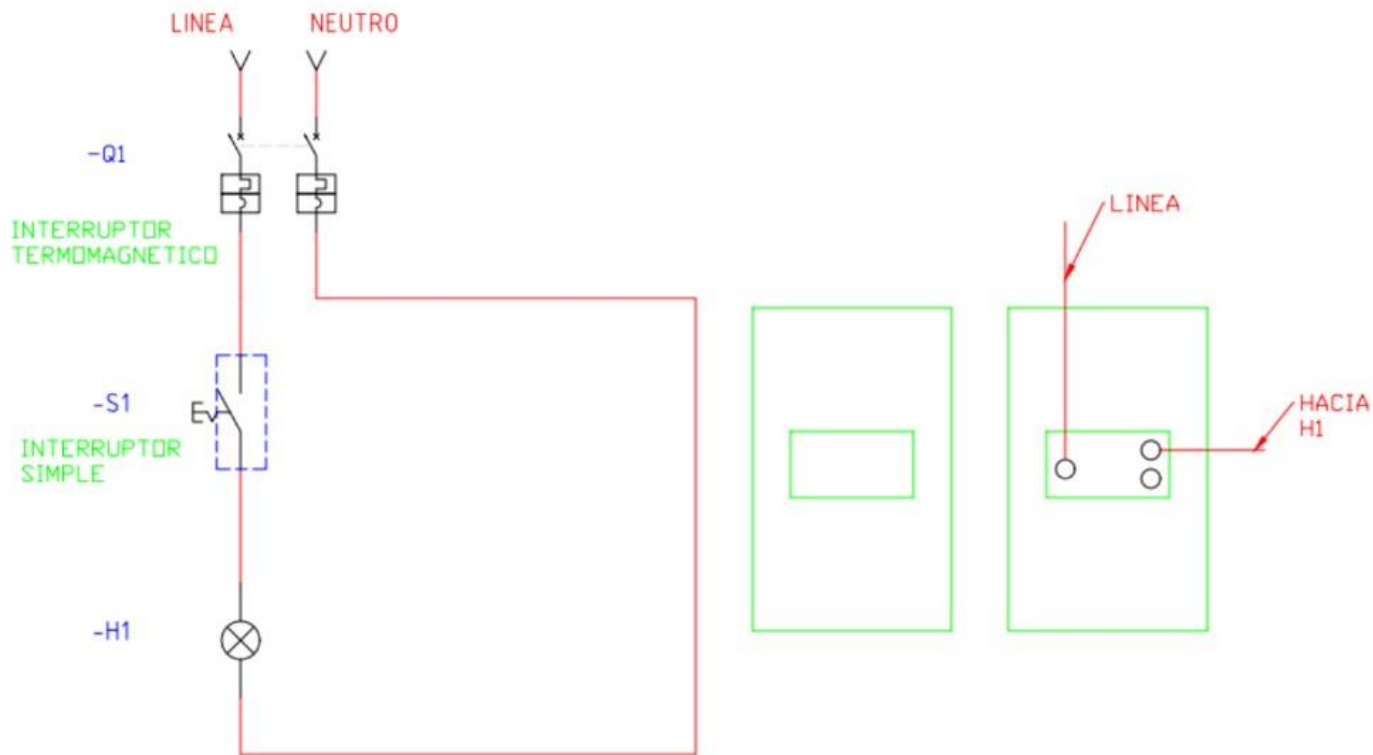INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE DE UNA VÍA, CONTROL DE 1 LUMINARIA



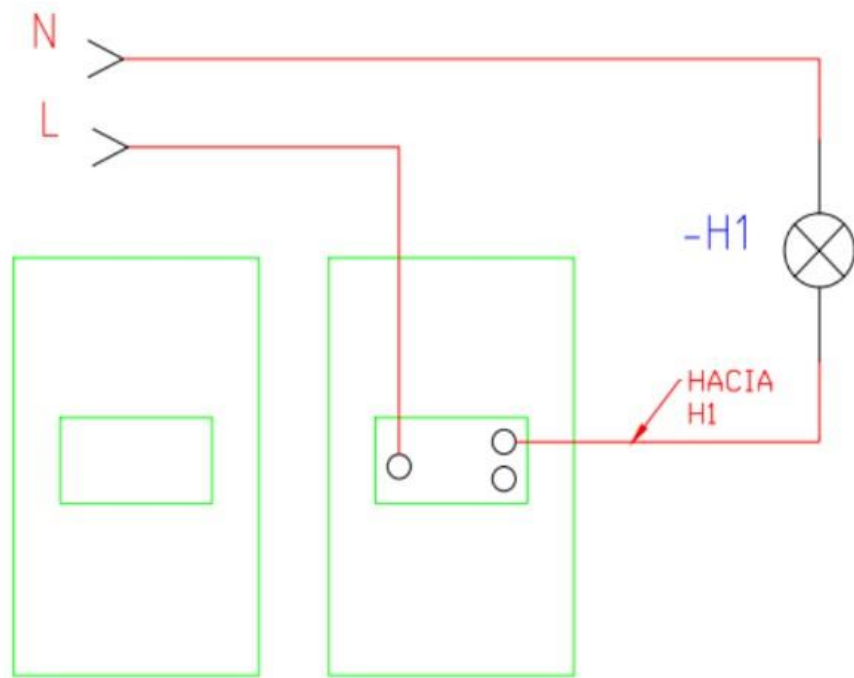

REGLAS DE CABLEADO EN UNIFILAR

TODO ESTO SE CUMPLIRA EN INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE VÍA, SE EXCEPTUAN INTERRUPTORES DE CONMUTACION

- La LINEA va al interruptor sea simple, doble y triple vía.
- El NEUTRO va a todos los centros de luz. - El RETORNO O

GOLPE va a la lámpara designada Ejemplo:


Si el interruptor controla a la lámpara a esta irá al centro de luz denominado a , en este caso será un cable.

Si el interruptor controla a las lámparas b y c, esta ira a los centros de luz denominadas b y c, en este caso serán dos cables.


Si el interruptor controla a las lámparas d, e y f esta ira a los centros de luz denominadas d, e y f, en este caso serán tres cables.


INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE DE UNA VÍA, CONTROL DE 1 LUMINARIA

(UNIFILAR)

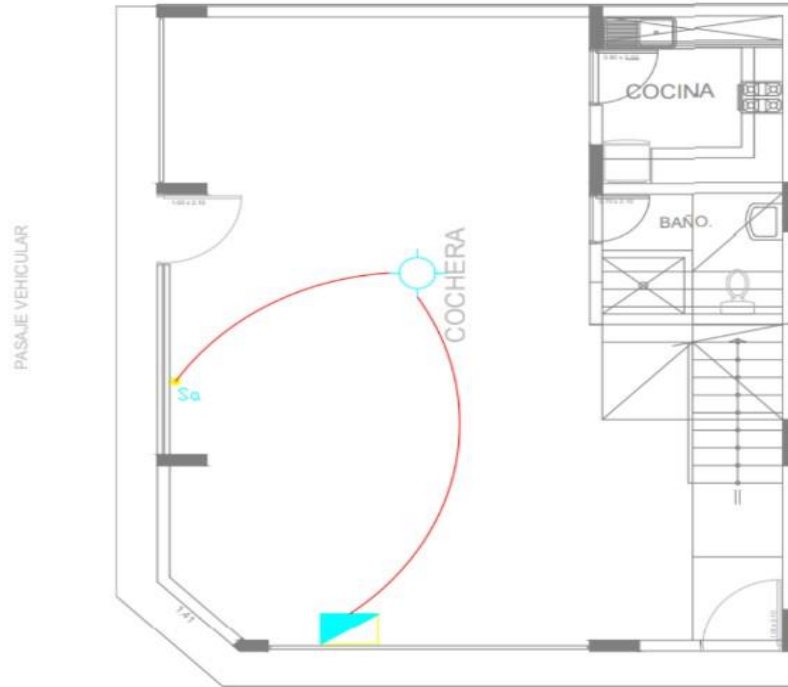

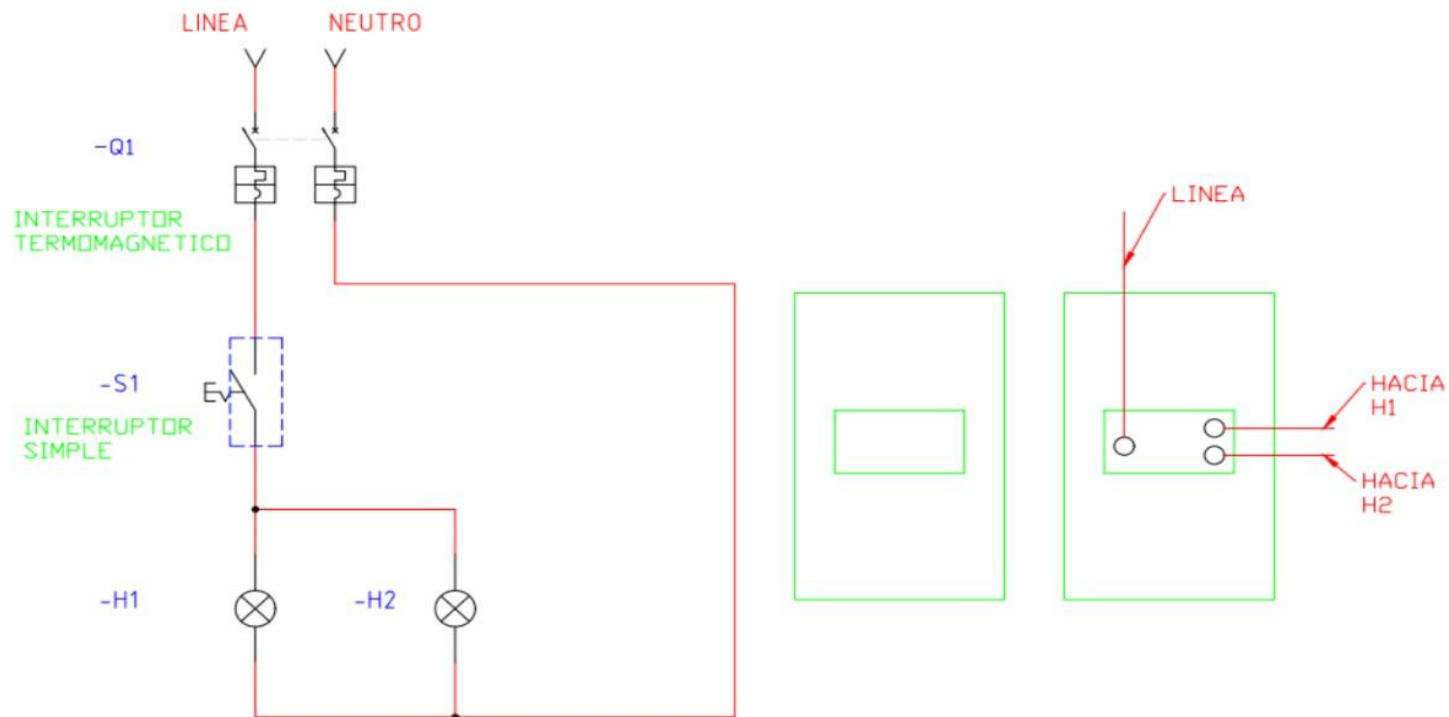
INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE VÍA, CONTROL DE 2 LUMINARIAS



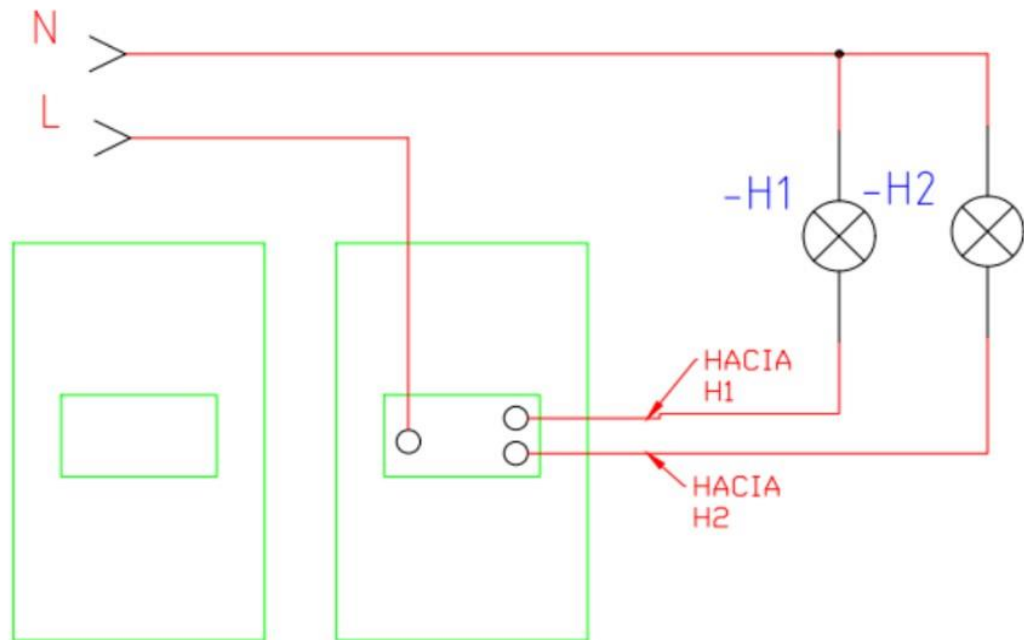



INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE DE UNA VÍA, CONTROL DE 2 LUMINARIAS

(UNIFILAR)

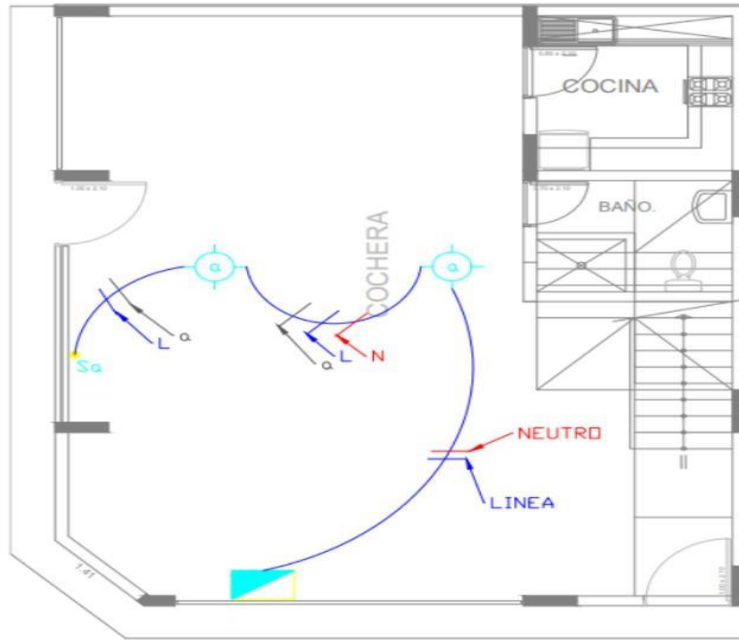


INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE VÍA

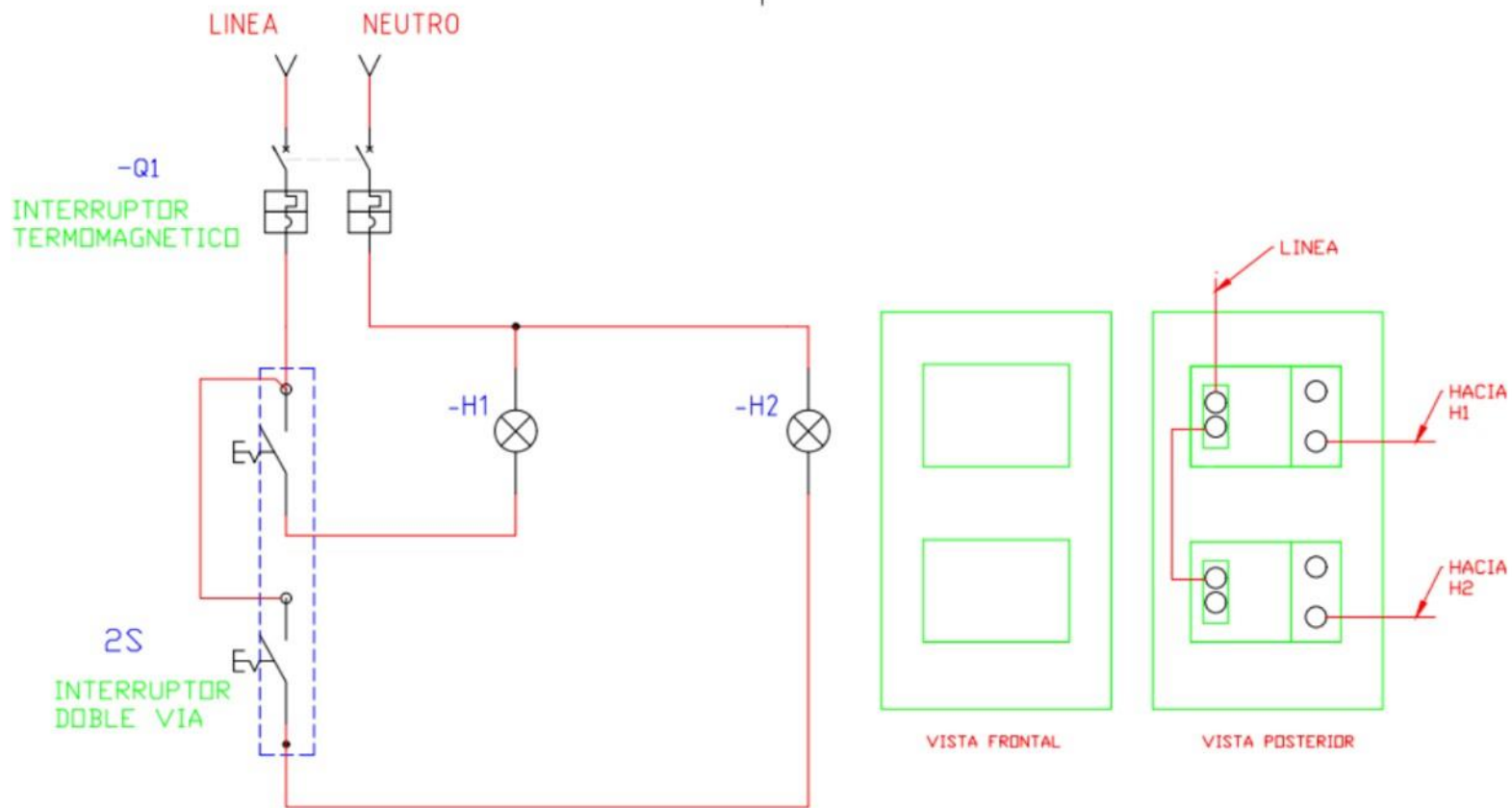


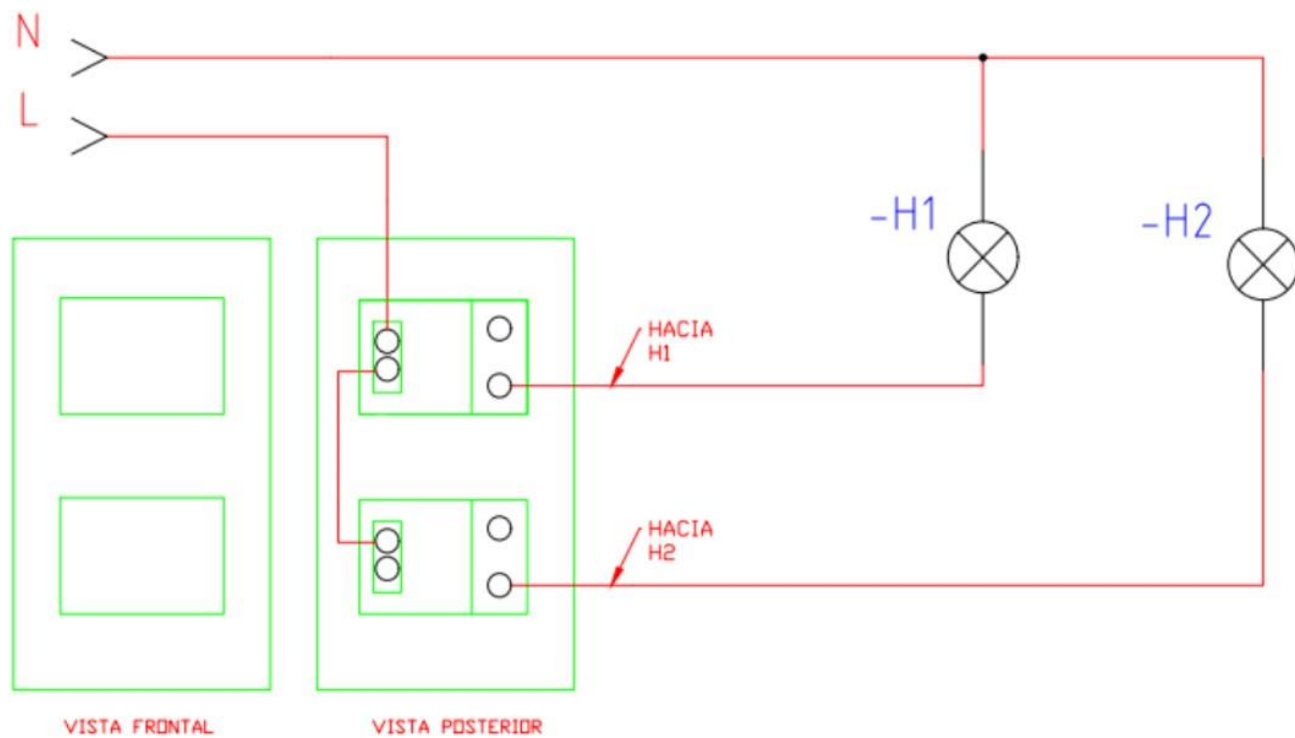


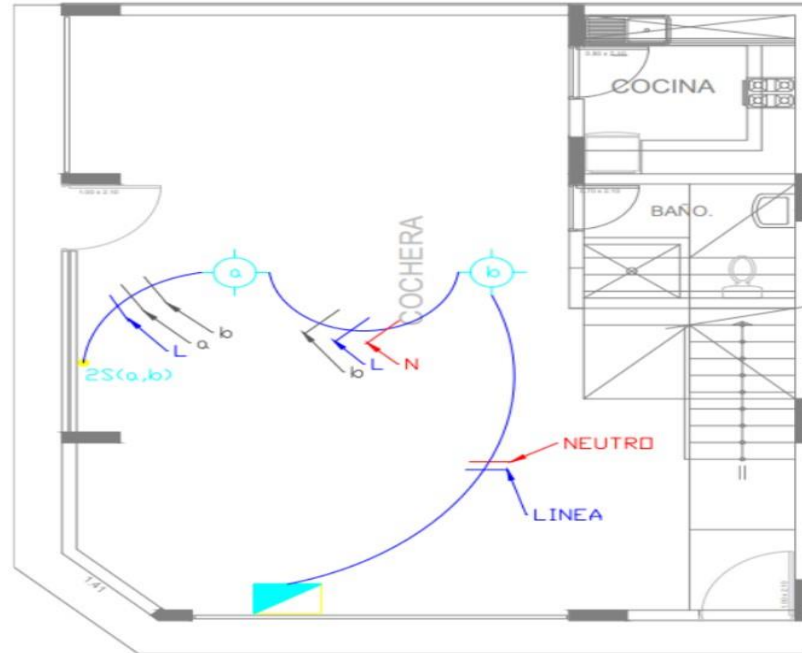INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE VÍA (UNIFILAR)




INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE VÍA

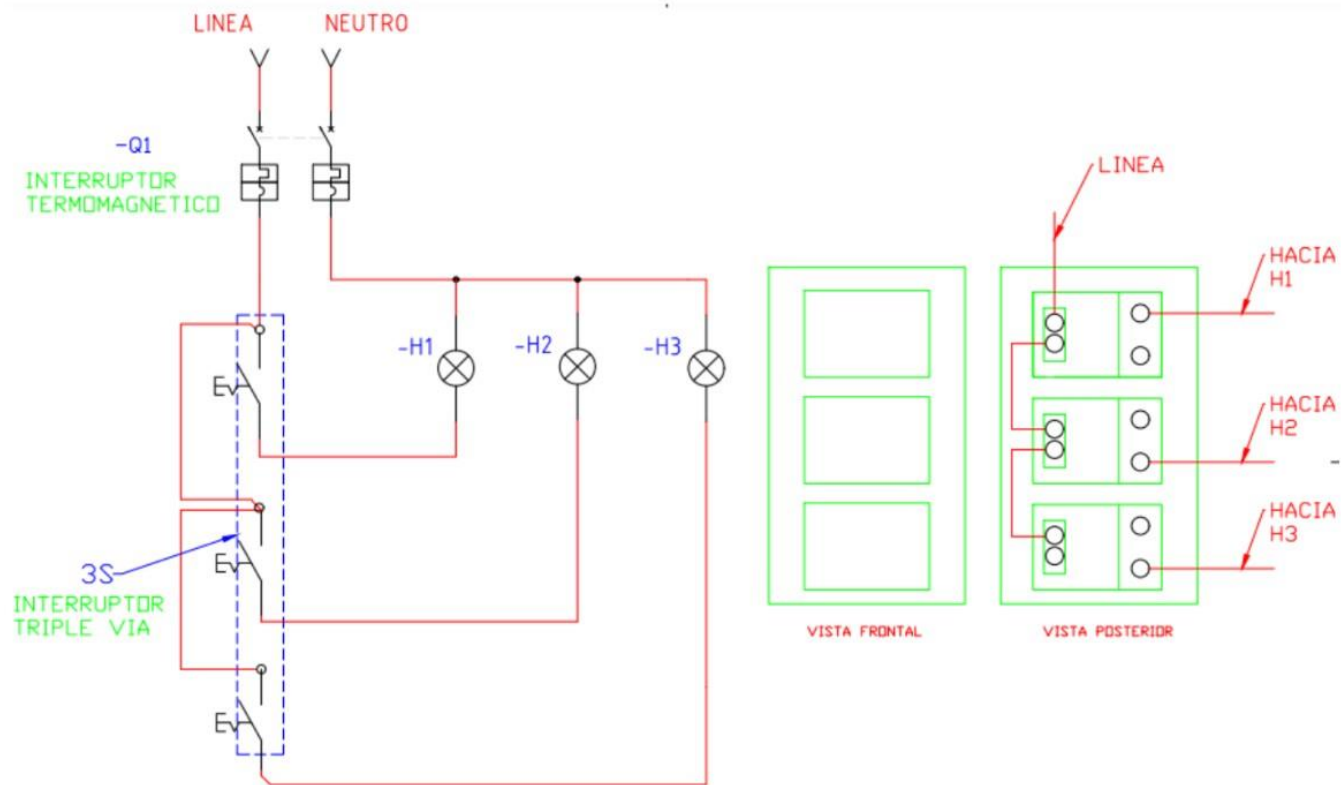


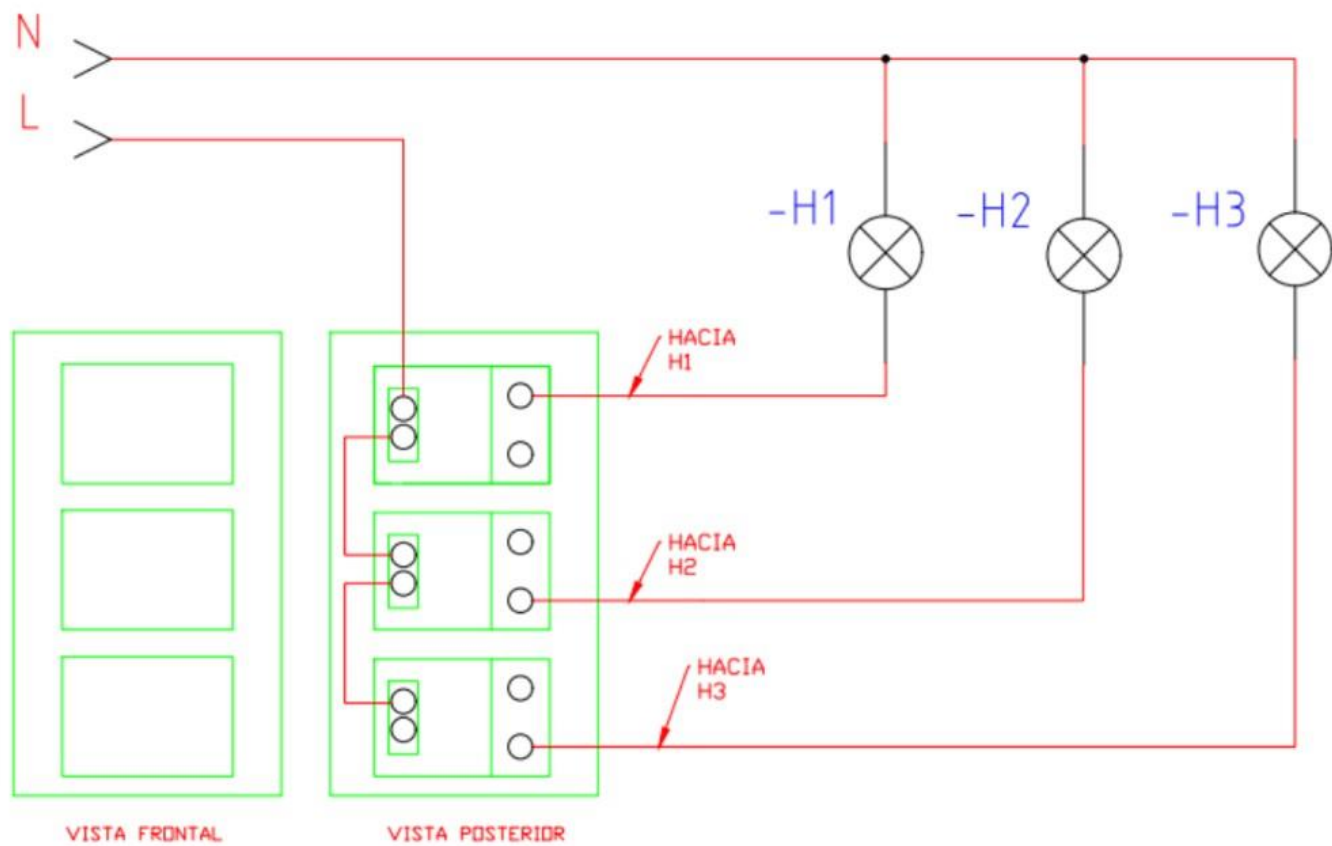


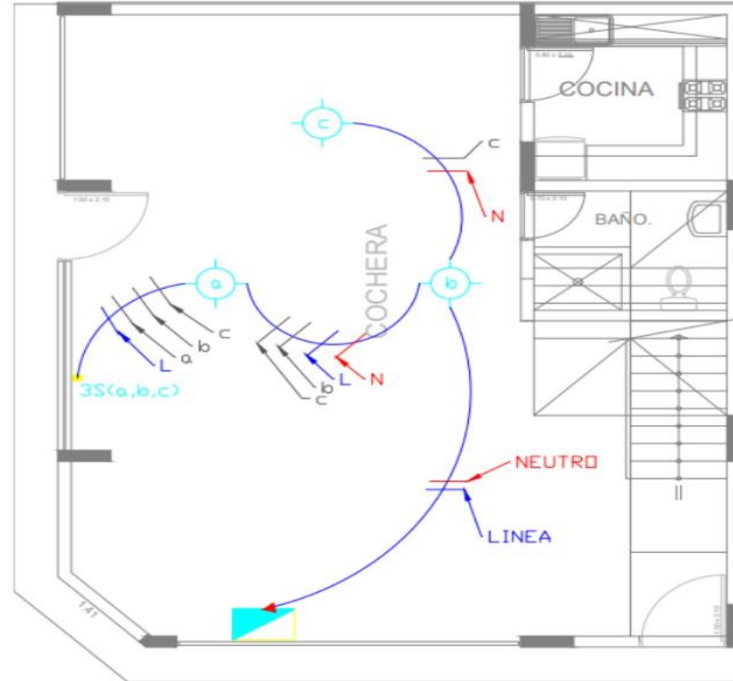INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE VÍA (UNIFILAR)



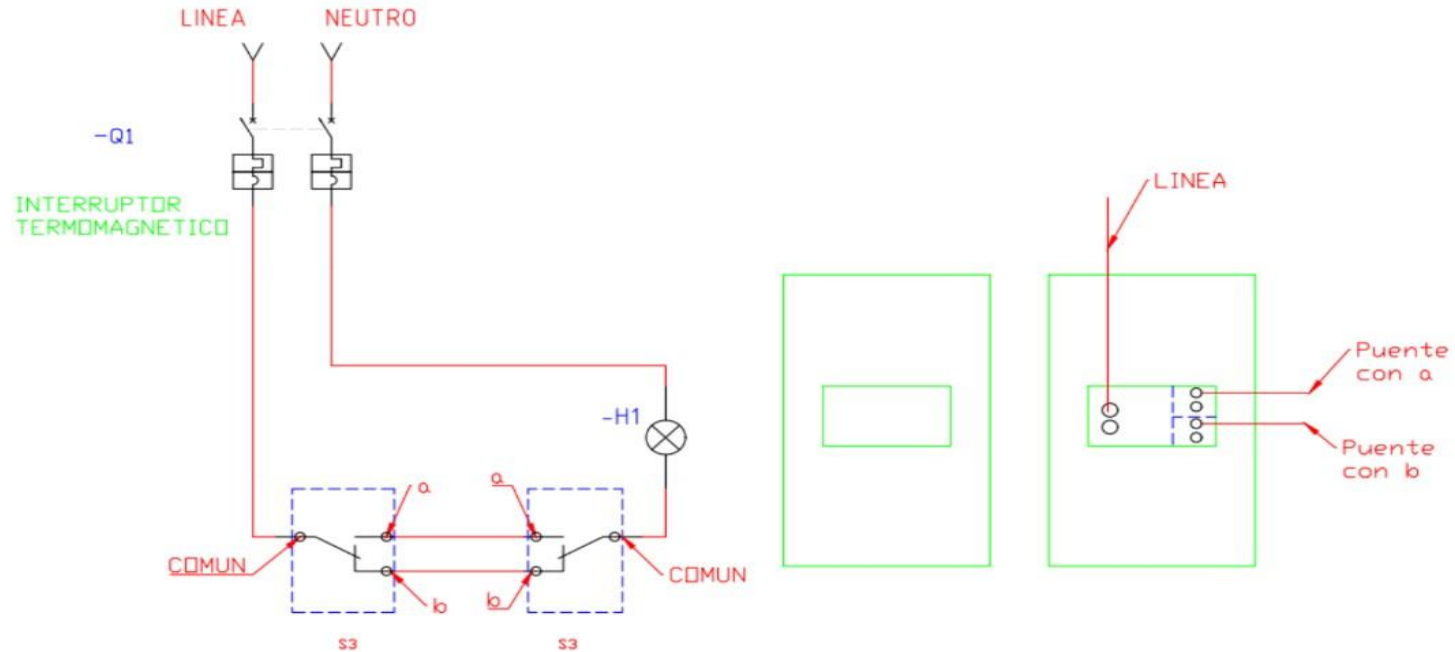INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE



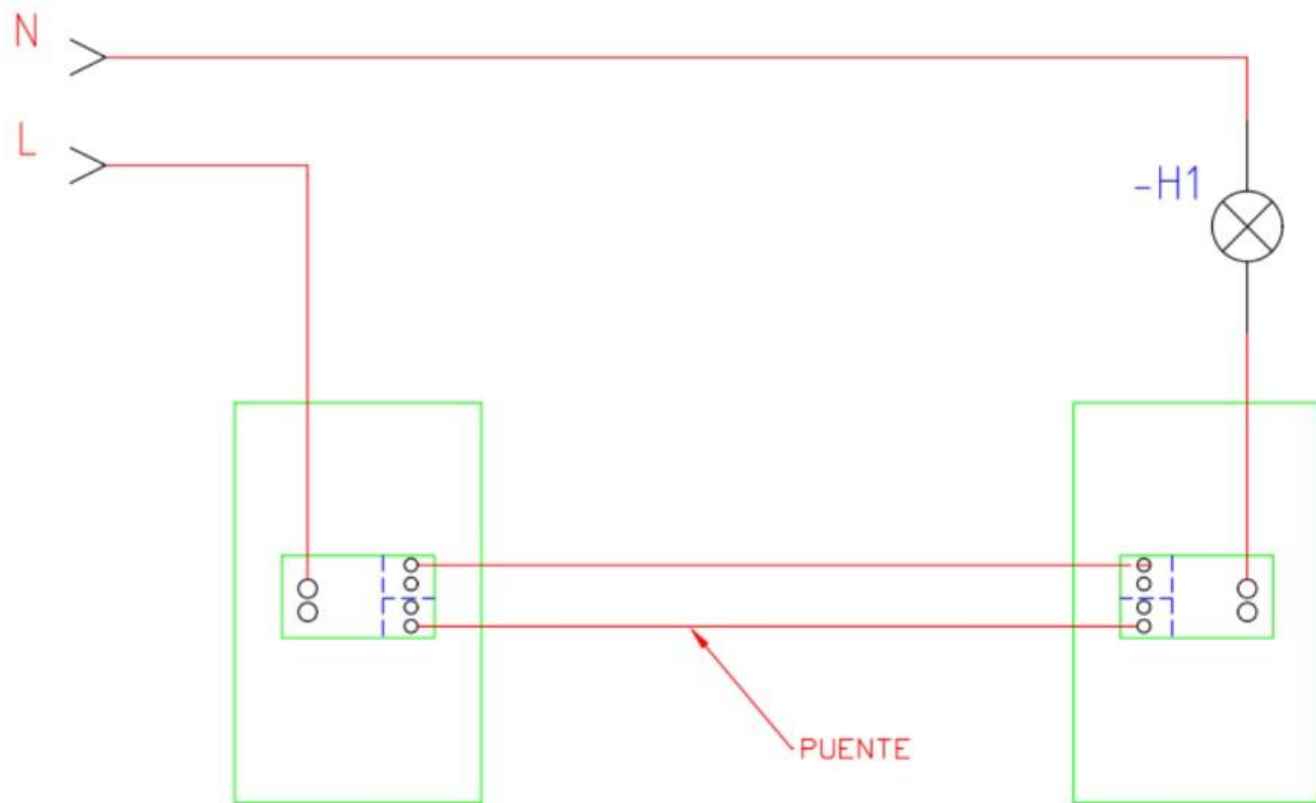

REGLAS DE CABLEADO EN UNIFILAR

TODO ESTO SE CUMPLIRA EN INTERRUPTORES CONMUTACION SIMPLE,
DOBLE Y TRIPLE
VÍA

- La LINEA va a uno de los interruptores.
- De interruptor a interruptor se hacen LOS PUENTES

EJEMPLO


Si es conmutación simple, irán 2 cables de interruptor a interruptor

Si es conmutación doble, irán 4 cables de interruptor a interruptor


Si es conmutación triple, irán 6 cables de interruptor a interruptor

- El NEUTRO va a todos los centros de luz.
- DEL OTRO INTERRUPTOR ira al común de la lampara designada.

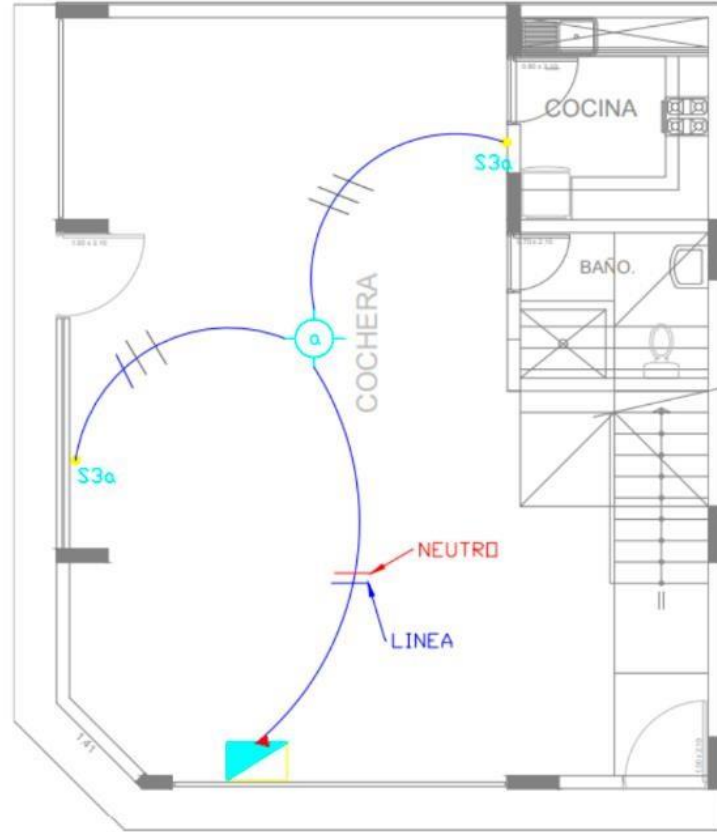INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE (UNIFILAR)



TAREA

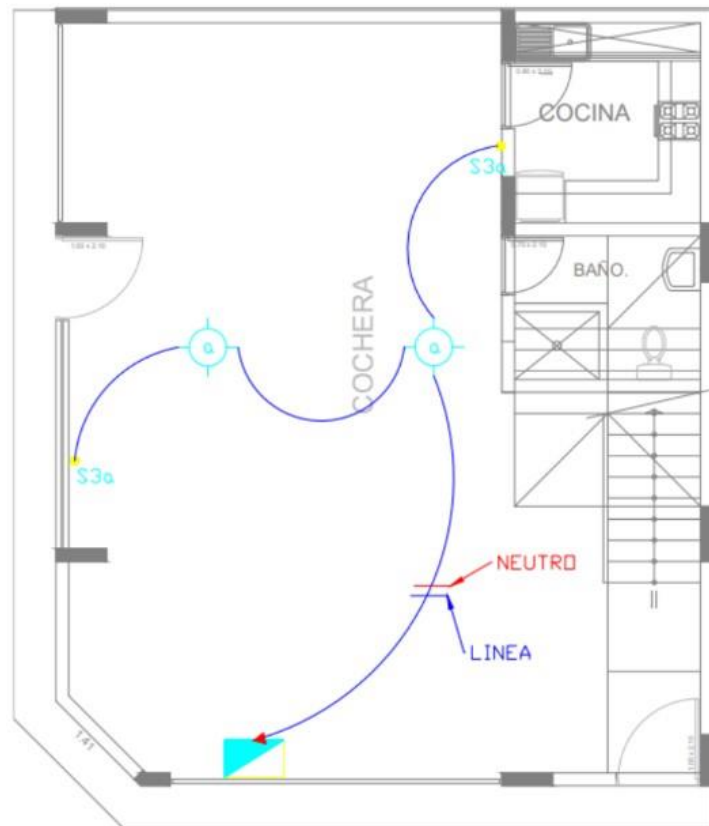

INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE

