

Instalaciones Eléctricas en Interiores



INDICE

INTRODUCCIÓN.	11
SÍMBOLOS EN PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	13
DIAGRAMAS DE MONTANTES ELECTRICAS.	16
INSTALACIÓN DE LÁMPARAS CONECTADAS EN SERIE.	18
INSTALACIÓN DE LÁMPARAS CONECTADAS EN PARALELO.	20
INSTALACIÓN DE UNA LÁMPARA CONTROLADA POR UN INTERRUPTOR UNIPOLAR DE UN GOLPE.	22
INSTALACIÓN DE DOS LÁMPARAS CONTROLADAS POR UN INTERRUPTOR UNIPOLAR DE UN GOLPE.	24
INSTALACIÓN DE TRES LÁMPARAS CONTROLADAS POR UN INTERRUPTOR UNIPOLAR DE UN GOLPE.	26
INSTALACIÓN DE DOS LÁMPARAS CONTROLADAS POR UN INTERRUPTOR UNIPOLAR DE DOS GOLPES.	28
INSTALACIÓN DE CUATRO LÁMPARAS CONTROLADAS POR UN INTERRUPTOR UNIPOLAR DE DOS GOLPES.	30
INSTALACIÓN DE TRES LÁMPARAS CONTROLADAS POR UN INTERRUPTOR UNIPOLAR DE TRES GOLPES.	32
INSTALACIÓN DE SEIS LÁMPARAS CONTROLADAS POR UN INTERRUPTOR UNIPOLAR DE TRES GOLPES.	34
INSTALACIÓN DE UNA LÁMPARA CONTROLADA DESDE DOS PUNTOS (CONMUTACIÓN SIMPLE).	36
INSTALACIÓN DE TRES LÁMPARAS CONTROLADAS DESDE DOS PUNTOS (CONMUTACIÓN SIMPLE).	38
INSTALACIÓN DE DOS LÁMPARAS CONTROLADA DESDE DOS PUNTOS (CONMUTACIÓN DOBLE).	40
INSTALACIÓN DE DOS LÁMPARAS CONTROLADAS POR UNA CONMUTACIÓN DOBLE Y SIMPLE	42
INSTALACIÓN DE TRES LÁMPARAS CONTROLADAS DESDE TRES PUNTOS	44
INSTALACIÓN TIPO ESCALERA, INTERRUPTOR MIXTO	46
INSTALACIÓN DE UN TIMBRE ACCIONADO POR UN PULSADOR.	48
INSTALACIÓN DE UN EQUIPO FLUORESCENTE LONGITUDINAL.	50
INSTALACIÓN DE TRES TOMACORRIENTES BIPOLARES DOBLES CON TOMA A TIERRA.	54
INSTALACIÓN DE UNA LÁMPARA DE DESCARGA DE ALTA PRESIÓN.	56
INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO.	58
INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO.	65
INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO Y DIGITAL.	71
INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL CON CONTACTOR.	74
INSTALACION DE UNA FOTOCELDA.	76
INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO	78
DETALLE DE UN POZO A TIERRA.	79
INSTALACION DE UN CALENTADOR ELECTRICO.	80
DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICADORES.	81

INTRODUCCIÓN

INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS, ha sido elaborado con el propósito de contribuir a los profesionales, docentes, técnicos, alumnos, a afianzar más sus conocimientos teórico-practico y realizarlo en sus trabajos cotidianos. Ya que en nuestro medio existe poca información técnica de diagramas, textos que se adecuen a nuestras Normas Eléctricas Peruanas.

Se han utilizado diagramas, símbolos que a veces nosotros desconocemos, es una herramienta útil de consulta, los esquemas realizados en **INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS**, son los realizados en una instalación eléctrica de vivienda y edificación, que les ayudará a entender ,mejor su funcionamiento e interpretación.

Se ha elaborado láminas donde se realiza los diagramas de las instalaciones con sus tres tipos de esquemas o principios: a) **Principio de Funcionamiento**; que nos ayuda a interpretar como funciona la instalación a realizar a través de símbolos. b) **Representación en Plano de Instalaciones Eléctricas**; es una representación unifilar de la instalación ha realizar, con el cual trabajamos en proyectos eléctricos. c) **Esquema Pictórico**; donde se realiza el grafico de los accesorios, el cableado de la instalación ha realizar.

Espero que este trabajo de nuestra experiencia profesional tanto en obra como en docencia, les sea útil en sus nuevos proyectos de electricidad, respetando las normas que se describen en el Código Nacional de Electricidad, y dar motivo ha seguir publicando nuestros conocimientos a través de otros volúmenes. Aceptamos sus críticas y aportaciones ya que nos ayudaran a mejorar nuestras nuevas publicaciones.

Los Autores.