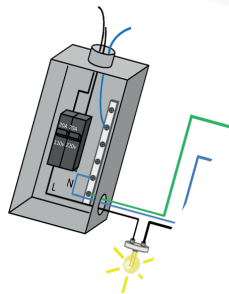


CONEXIÓN DE CARGAS BÁSICAS



Es un manual muy útil a la hora de trabajar con instalaciones eléctricas

LOCALIZANDO FASE

Es de suma importancia que tengamos en cuenta que es común encontrar cables de distribución eléctrica, por lo tanto haremos un testeo a la fase y al neutro.



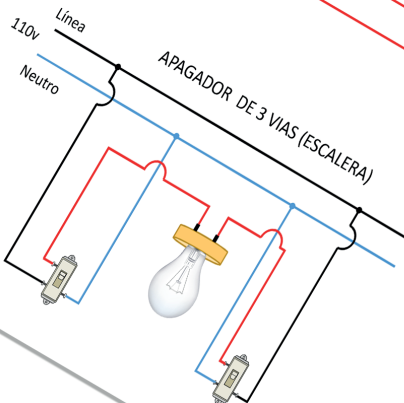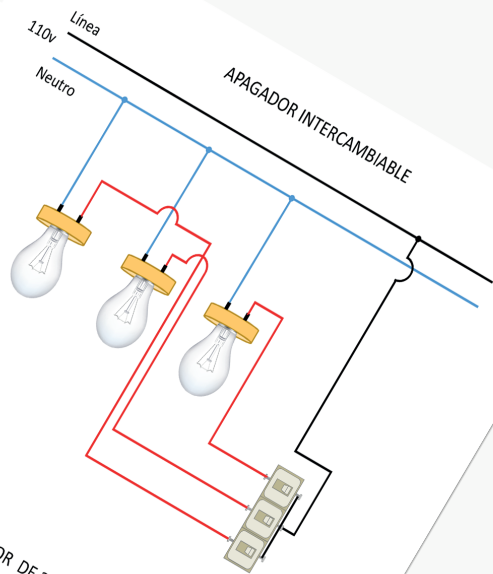2.- Corto circuito entre alimentación o derivación.
La lámpara de prueba máxima capacidad



GUIA DE CONEXIÓN DE CARGAS BÁSICAS

CONTENIDO

Contenido	Página
Conexión de lámparas fluorescentes-----	3
Tubo de descarga-----	4
Balastos-----	6
Conexión de lámparas por tipo-----	7
Conexión de lámparas dobles-----	8
Identificación de lámparas fluorescentes-----	11
Defectos más comunes en lámparas-----	12
Localizando la fase-----	14
Simbología eléctrica-----	16
Conexión de cargas-----	18
Ubicar un corto circuito-----	24
Tabla de información sobre conductores eléctricos-----	37
Tabla sobre conexión eléctrica para aire acondicionado-	38
Formulas eléctricas-----	40
Tabla de información sobre capacidad de conductores--	42

CONEXIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES

¿COMO FUNCIONA?

Este es un diagrama simple de una lámpara fluorescente, como se puede observar consta de: Tubo de descarga (1), Balastra (2), Cebador (3), Interruptor (4).

Al activar el interruptor, la corriente pasa por la balastra que es una bobina que aumenta el voltaje hacia el tubo de descarga.

El cebador realiza el arranque de la lámpara produciendo una corriente intermitente que llega a los filamentos dentro del tubo.

Los filamentos calientan el gas argón haciendo que se produzca plasma que conduce electricidad entre una filamento y otro.

